

# **EE309 Project**

**Pranoti Pravin More -**

**200070058**

**Ranie -**

**20d070063**

**Krutheeka R K J -**

**200070038**

**Kritika Gupta -**

**200070037**



### 1) ADD

PC → mem-A, alu-A mem-D → IR +1 → alu-B alu-out → PC	S1
	S2
IR <sub>11-9</sub> → RF-A1 IR <sub>8-6</sub> → RF-A2 RF-D1 → t1 RF-D2 → t2	S2
	S3
t1 → alu-A t2 → alu-B alu-out → t3	S3
	S4
t3 → RF-D3 IR <sub>5-3</sub> → RF-A3	S4
	IB

### 2) ADC

PC → mem-A, alu-A mem-D → IR +1 → alu-B alu-out → PC	S5
	S6
IR <sub>11-9</sub> → RF-A1 IR <sub>8-6</sub> → RF-A2 RF-D1 → t1 RF-D2 → t2	S6
	S8
C = 1	
t1 → alu-A t2 → alu-B alu-out → t3	S7
	S8
t3 → RF-D3 IR <sub>5-3</sub> → RF-A3	S8
	IB
C = 0	
	S9
	IB

### 3) ADZ

PC → mem-A, alu-A mem-D → IR +1 → alu-B alu-out → PC	S10
	S11
IR <sub>11-9</sub> → RF-A1 IR <sub>8-6</sub> → RF-A2 RF-D1 → t1 RF-D2 → t2	S11
	S8
Z = 1	
t1 → alu-A t2 → alu-B alu-out → t3	S12
	S13
t3 → RF-D3 IR <sub>5-3</sub> → RF-A3	S13
	IB

Z = 0	
	S14
	IB

### 4) ADL

PC → mem-A, alu-A mem-D → IR +1 → alu-B alu-out → PC	S15
	S16
IR <sub>11-9</sub> → RF-A1 IR <sub>8-6</sub> → RF-A2 RF-D1 → t1 RF-D2 → t2	S16
	S17
t1 → alu-A t2 → 15 → alu-B alu-out → t3	S17
	S18
t3 → RF-D3 IR <sub>5-3</sub> → RF-A3	S18
	IB



5) ADI

PC $\rightarrow$ mem-A, alu-A Mem-D $\rightarrow$ IR +1 $\rightarrow$ alu-B alu-out $\rightarrow$ PC	S19
	S20
IR <sub>11-9</sub> $\rightarrow$ RF-A1 IR <sub>8-6</sub> $\rightarrow$ RF-A2 RF-D1 $\rightarrow$ t1 RF-D2 $\rightarrow$ t2	S20
	S21
t1 $\rightarrow$ alu-A IR <sub>5-0</sub> $\rightarrow$ SE16 $\rightarrow$ alu-B alu-out $\rightarrow$ t3	S21
	S22
t3 $\rightarrow$ RF-D3 IR <sub>8-6</sub> $\rightarrow$ RF-A3	S22
	IB

6) NDU

②

PC $\rightarrow$ mem-A, alu-A mem-D $\rightarrow$ IR +1 $\rightarrow$ alu-B alu-out $\rightarrow$ PC	S23
	S24
IR <sub>11-9</sub> $\rightarrow$ RF-A1 IR <sub>8-6</sub> $\rightarrow$ RF-A2 RF-D1 $\rightarrow$ t1 RF-D2 $\rightarrow$ t2	S24
	S25
t1 $\rightarrow$ alu-A t2 $\rightarrow$ alu-B alu-out $\rightarrow$ t3	S25
	S26
t3 $\rightarrow$ RF-D3 IR <sub>5-3</sub> $\rightarrow$ RF-A3	S26
	IB

7) NDC

PC $\rightarrow$ mem-A, alu-A mem-D $\rightarrow$ IR +1 $\rightarrow$ alu-B alu-out $\rightarrow$ PC	S27
	S28
IR <sub>11-9</sub> $\rightarrow$ RF-A1 IR <sub>8-6</sub> $\rightarrow$ RF-A2 RF-D1 $\rightarrow$ t1 RF-D2 $\rightarrow$ t2	S28
	S29
t1 $\rightarrow$ alu-A t2 $\rightarrow$ alu-B alu-out $\rightarrow$ t3	S29
	S30
t3 $\rightarrow$ RF-D3 IR <sub>5-3</sub> $\rightarrow$ RF-A3	S30
	IB

C=0

	S31
	IB

8) NDZ

PC $\rightarrow$ mem-A, alu-A mem-D $\rightarrow$ IR +1 $\rightarrow$ alu-B alu-out $\rightarrow$ PC	S32
	S33
IR <sub>11-9</sub> $\rightarrow$ RF-A1 IR <sub>8-6</sub> $\rightarrow$ RF-A2 RF-D1 $\rightarrow$ t1 RF-D2 $\rightarrow$ t2	S33
	S34
t1 $\rightarrow$ alu-A t2 $\rightarrow$ alu-B alu-out $\rightarrow$ t3	S34
	S35
t3 $\rightarrow$ RF-D3 IR <sub>5-3</sub> $\rightarrow$ RF-A3	S35
	IB

Z=1

Z=0

	S36
	IB



9) LNI

PC → mem-A, alu-A	S37
mem-D → IR	
+1 → alu-B	
alu-out → PC	S38
IR <sub>8-0</sub> → S <sub>7</sub> → alu-A	S38
0 → alu-B	
alu-out → t3	S39
IR <sub>11-9</sub> → RF-D3	S39
IR <sub>11-9</sub> → RF-A3	
alu-out → t3	IB

10) LW

PC → mem-A, alu-A	S40
mem-D → IR	
t1 → alu-B	
alu-out → PC	S41
IR <sub>8-6</sub> → RF-A2	S41
RF-D2 → t2	
	S42
t2 → alu-A	S42
IR <sub>5-0</sub> → SE16 → alu-B	
alu-out → t3	S43
t3 → mem-A	S43
mem-D → t3	
	S44
t3 → RF-D3	S44
IR <sub>11-9</sub> → RF-A3	
	IB

11) SW

PC → mem-A, alu-A	S45
mem-D → IR	
+1 → alu-B	
alu-out → PC	S46
IR <sub>11-9</sub> → RF-A1	S46
IR <sub>8-6</sub> → RF-A2	
RF-D1 → t1	
RF-D2 → t2	S47
t2 → alu-A	
IR <sub>5-0</sub> → SE16 → alu-B	
alu-out → t3	S48
t3 → mem-A	S48
t1 → mem-D	
	IB

12) LM

PC → mem-A, alu-A	S49
mem-D → IR	
+1 → alu-B	
alu-out → PC	S50
IR <sub>11-9</sub> → RF-A1	S50
RF-D1 → t1	
	S51
+1 → NUM, t2	S51
	S52
NUM → alu-A	S52
IR <sub>8-0</sub> → SE16 → alu-B	
alu-out → t3	
NUM → IS → NUM	
IS → NUM	S53
t1 → mem-A	S53
mem-D → t1	S54
t1 → RF-D3	S54
t2 → 16 to 3 bit → RF-A3	S55
t2 → alu-A	S55
+1 → alu-B	
alu-out → t2	S56
t1 → alu-A	S56
+1 → alu-B	
alu-out → t1	S57

make separate unit to check the register

If t3 is zero and NUM ≠ 0x0100

If t3 is non zero and NUM ≠ 0x0100

If NUM = 0x0100, next instruction

S38, S43, S48, S53, S54  
P Q R S T



### 13) SM

PC → mem-A, alu-A mem-D → IR +1 → alu-B alu-out → PC	557
	558
IR <sub>11-9</sub> → RF-A1 RF-D1 → t1	558
	559
+1 → NUM, t2	559
	560
NUM → alu-A IR <sub>8-0</sub> → SE16 → alu-B alu-out → t3 NUM → IS → NUM	560
	561
If t3 is non zero and Num ≠ 0x0100	
t1 → mem-A t2 → 16 to 3 → RF-A2 RF-D2 → mem-D t3 → mem-D	561
	562
t2 → alu-A +1 → alu-B alu-out → t2	562
	563
t1 → alu-A t1 → alu-B alu-out → t1	563
	560

If NUM = 0x0100, next instruction

### 14) BEQ

PC → PC1 PC	564
	565
PC → mem-A, alu-A mem-D → IR +1 → alu-B alu-out → PC	565
	566
IR <sub>11-9</sub> → RF-A1 IR <sub>8-6</sub> → RF-A2 RF-D1 → t1 RF-D2 → t2	566
	567
t1 → alu-A t2 → alu-B alu-out → t3	567
	568
If t3 = 0   If t3 ≠ 0	
PC1 → alu-A IR <sub>5-0</sub> → SE16 → alu-B alu-out → t3 t3 → PC	568
	569
	570

	569
	570

15) JAL

PC $\rightarrow$ PC1	570
	571
PC $\rightarrow$ mem-A, alu-A	571
mem-D $\rightarrow$ IR	
+1 $\rightarrow$ alu-B	
alu-out $\rightarrow$ PC	572
	572
alu-out $\rightarrow$ t3	
t3 $\rightarrow$ RF-D3	
IR11-9 $\rightarrow$ RF-A3	573
	573
PC1 $\rightarrow$ alu-A	
IR8-0 $\rightarrow$ SE16 $\rightarrow$ alu-B	
alu-out $\rightarrow$ PC	
	IB

16) JLR

5

PC $\rightarrow$ mem-A, alu-A	574
mem-D $\rightarrow$ IR	
+1 $\rightarrow$ alu-B	
alu-out $\rightarrow$ PC	575
	575
alu-out $\rightarrow$ t3	
t3 $\rightarrow$ RF-D3	
IR11-9 $\rightarrow$ RF-A3	576
	576
IR8-6 $\rightarrow$ RF-A2	
RF-D2 $\rightarrow$ t2	
t2 $\rightarrow$ PC	IB


17) JRI

PC $\rightarrow$ mem-A, alu-A	577
mem-D $\rightarrow$ IR	
+1 $\rightarrow$ alu-B	
alu-out $\rightarrow$ PC	578
	578
IR11-9 $\rightarrow$ RF-A1	
RF-D1 $\rightarrow$ t1	579
	579
t1 $\rightarrow$ alu-A	
IR8-0 $\rightarrow$ SE16 $\rightarrow$ alu-B	
alu-out $\rightarrow$ t3	580
	580
t3 $\rightarrow$ PC	IB

573  
w579  
x580  
y576  
z





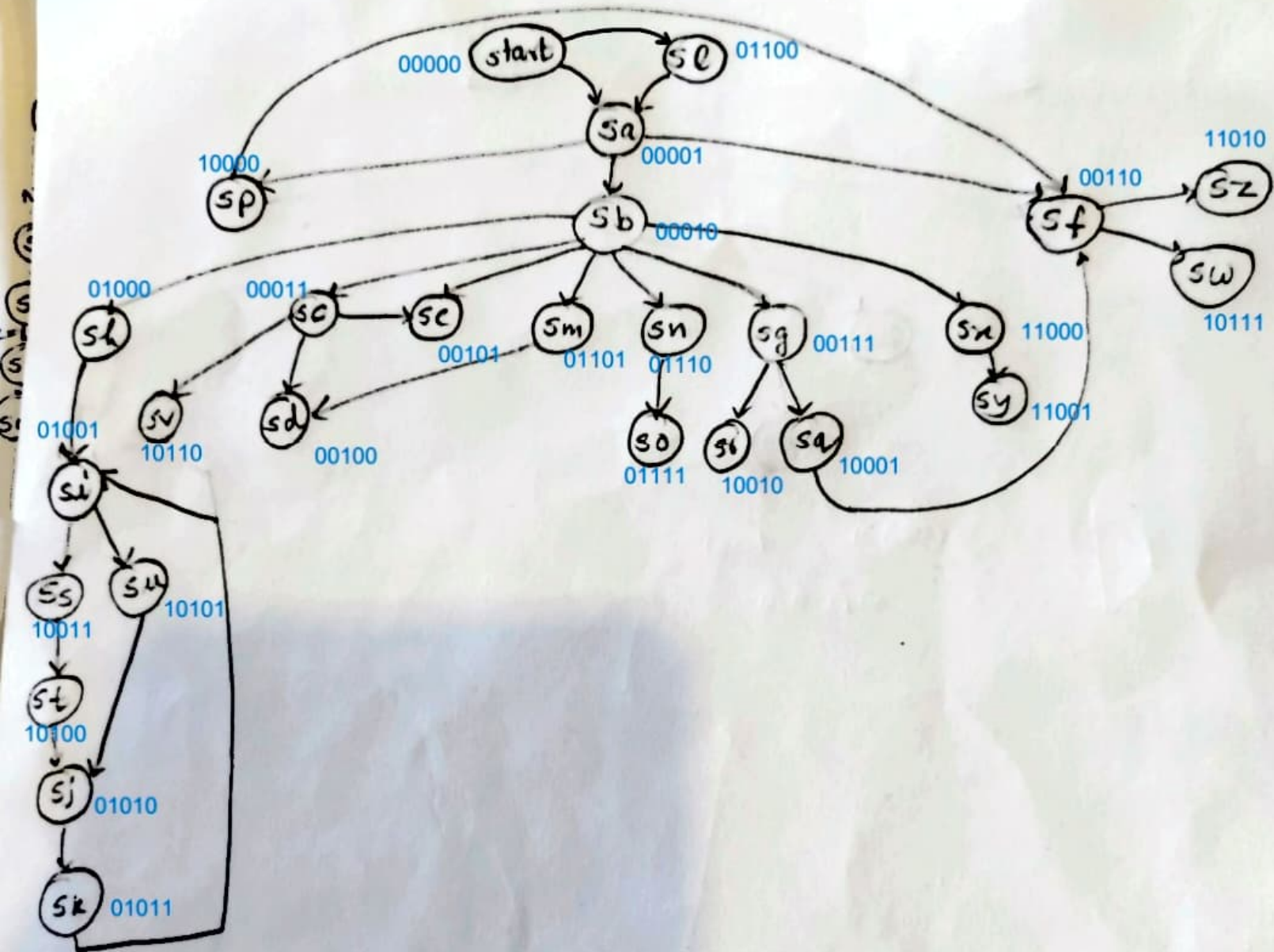



if reset = '1' then

$$w \leftarrow "00000"$$

$$sl = "01100"$$

else if  $cs \leftarrow "00000"$  then

$$sa = "00001"$$

$$w(4) \leftarrow '0'$$

$$sl = ROR + JAL$$

$$w(3) \leftarrow \theta_3 \bar{\theta}_2 \bar{\theta}_1$$

$$w(2) \leftarrow \theta_3 \bar{\theta}_2 \bar{\theta}_1$$

$$w(1) \leftarrow 0$$

$$w(0) \leftarrow (\theta_3 \bar{\theta}_2 \bar{\theta}_1)$$

else if  $cs \leftarrow "01100"$  then

$$sp = 10000$$

$$ws \leftarrow "00001"$$

$$sh = 00010$$

else if  $cs \leftarrow "00001"$  then

$$y = 00110$$

$$w(4) \leftarrow \bar{\theta}_3 \bar{\theta}_2 \bar{\theta}_1 \bar{\theta}_0 \quad (CHL)$$

$$w(3) \leftarrow '0'$$

$$w(2) \leftarrow \bar{\theta}_3 \bar{\theta}_2 (\bar{\theta}_1 \theta_0 + \theta_1 \bar{\theta}_0) \quad (JAL/JLR)$$

$$w(1) \leftarrow [\bar{\theta}_3 \bar{\theta}_2 \bar{\theta}_1 \bar{\theta}_0]$$

$$w(0) \leftarrow '0'$$

else if  $cs \leftarrow "10000"$  then

$$w \leftarrow "00110"$$

else if  $cs \leftarrow "00010"$  then

$$sh = 01000$$

$$w(4) \leftarrow \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \theta_0$$

$$sc = 00011$$

$$w(3) \leftarrow \bar{\theta}_1 (\theta_3 \theta_2 + \bar{\theta}_3 \bar{\theta}_2) + \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \theta_0 \quad sc = 00101$$

$$w(2) \leftarrow \bar{\theta}_3 \bar{\theta}_2 (\bar{\theta}_1 \theta_0 + \theta_1 \bar{\theta}_0) (\bar{c}_2 + \bar{c}_1) \quad sm = 01101$$

$$+ \bar{\theta}_3 \bar{\theta}_2 \bar{\theta}_1 + \bar{\theta}_3 \bar{\theta}_2 \theta_0 \quad sm = 01110$$

$$sg = 00111$$

$$sx = 11000$$

$$w(1) \leftarrow \bar{\theta}_3 \bar{\theta}_2 \bar{\theta}_1 \theta_0 (\bar{c}\bar{z} + c\bar{z}u + \bar{c}zz_1) + \bar{\theta}_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_0 (\bar{c}\bar{z} + c\bar{z}u + \bar{c}zz_1) + \theta_3 \bar{\theta}_2 \bar{\theta}_1 \bar{\theta}_0 + \bar{\theta}_3 \theta_2 \theta_0$$

$$w(0) \leftarrow \theta_3 \theta_2 \bar{\theta}_1 + \bar{\theta}_2 [\bar{\theta}_3 \bar{\theta}_1 \bar{\theta}_0 + \theta_3 \theta_1 \theta_0]$$

else if  $cs \leftarrow "00110"$  then

$$w(4) \leftarrow "11"$$

$$sw = 10111$$

$$sz = 11010$$

$$w(3) \leftarrow \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_0$$

$$w(2) \leftarrow \theta_3 \bar{\theta}_2 \bar{\theta}_1 \theta_0$$

$$w(1) \leftarrow "11"$$

$$w(0) \leftarrow \theta_3 \bar{\theta}_2 \bar{\theta}_1 \theta_0$$

else if  $cs \leftarrow "01000"$  then

$$w \leftarrow "01001"$$

else if  $cs \leftarrow "00011"$  then

$$sv = 10110$$

$$sd = 00100$$

$$se = 00101$$

$$w(4) \leftarrow \theta_3 \bar{\theta}_1 \bar{\theta}_1 \bar{\theta}_0 z_1$$

$$w(3) \leftarrow "10"$$

$$w(2) \leftarrow "11"$$

$$w(1) \leftarrow \theta_3 \bar{\theta}_2 \bar{\theta}_1 \bar{\theta}_0 z_1$$

$$w(0) \leftarrow \bar{\theta}_3 \bar{\theta}_1 \bar{\theta}_1 \theta_0 [c\bar{z}\bar{c} + \bar{c}z\bar{z} + \bar{\theta}_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_0 [c\bar{z}\bar{c} + \bar{c}z\bar{z}] + \theta_3 \bar{\theta}_2 \bar{\theta}_1 \bar{\theta}_0 z_1]$$



else if  $u_3 \leq "00101"$  then

$u_2 \leq "00000"$

else if  $u_3 \leq "01101"$  then

$u_2 \leq "00100"$

else if  $u_3 \leq "01110"$  then

$u_2 \leq "01111"$

else if  $u_3 \leq "00111"$  then

ST - 10010

$u_2(4) \leq '1'$

sq - 10001

$u_2(3) \leq '0'$

$u_2(2) \leq '0'$

$u_2(1) \leq \bar{0}_3 \bar{0}_2 \bar{0}_1 \bar{0}_0$

SW

$u_2(0) \leq \bar{0}_3 \bar{0}_2 \bar{0}_1 \bar{0}_0$

else if  $u_3 \leq "11000"$  then

$u_2 \leq "11001"$

else if  $u_3 \leq "01001"$  then

SS - 10011

$u_2(4) \leq '1'$

SU - 10101

$u_2(3) \leq '0'$

$u_2(2) \leq \bar{0}_3 \bar{0}_2 \bar{0}_1 \bar{0}_0$

$u_2(1) \leq \bar{0}_3 \bar{0}_2 \bar{0}_1 \bar{0}_0$

$u_2(0) \leq '1'$

else if  $u_3 \leq "10011"$  then

$u_2 \leq "10100"$

else if  $[u_3 \leq "10101" \text{ or } u_3 \leq "00100"]$  then

$u_2 \leq "01010"$

else if  $cs \leq "01010"$  then  
 $ns \leq "01011"$ .

else if  $cs \leq "01011"$  then  
 $ns \leq "01001"$ .

else if  $cs \leq "10001"$   
 $ns \leq "00110"$ .


else if [ $cs \leq "10110"$  or  $cs \leq "00100"$  or  $cs \leq "01111"$  or  
 $cs \leq "10010"$  or  $cs \leq "11001"$  or  
 $cs \leq "10111"$  or  $cs \leq "11010"$ ] then

$ns \leq "00000"$

$ns \leq "$



K W mem A mem D

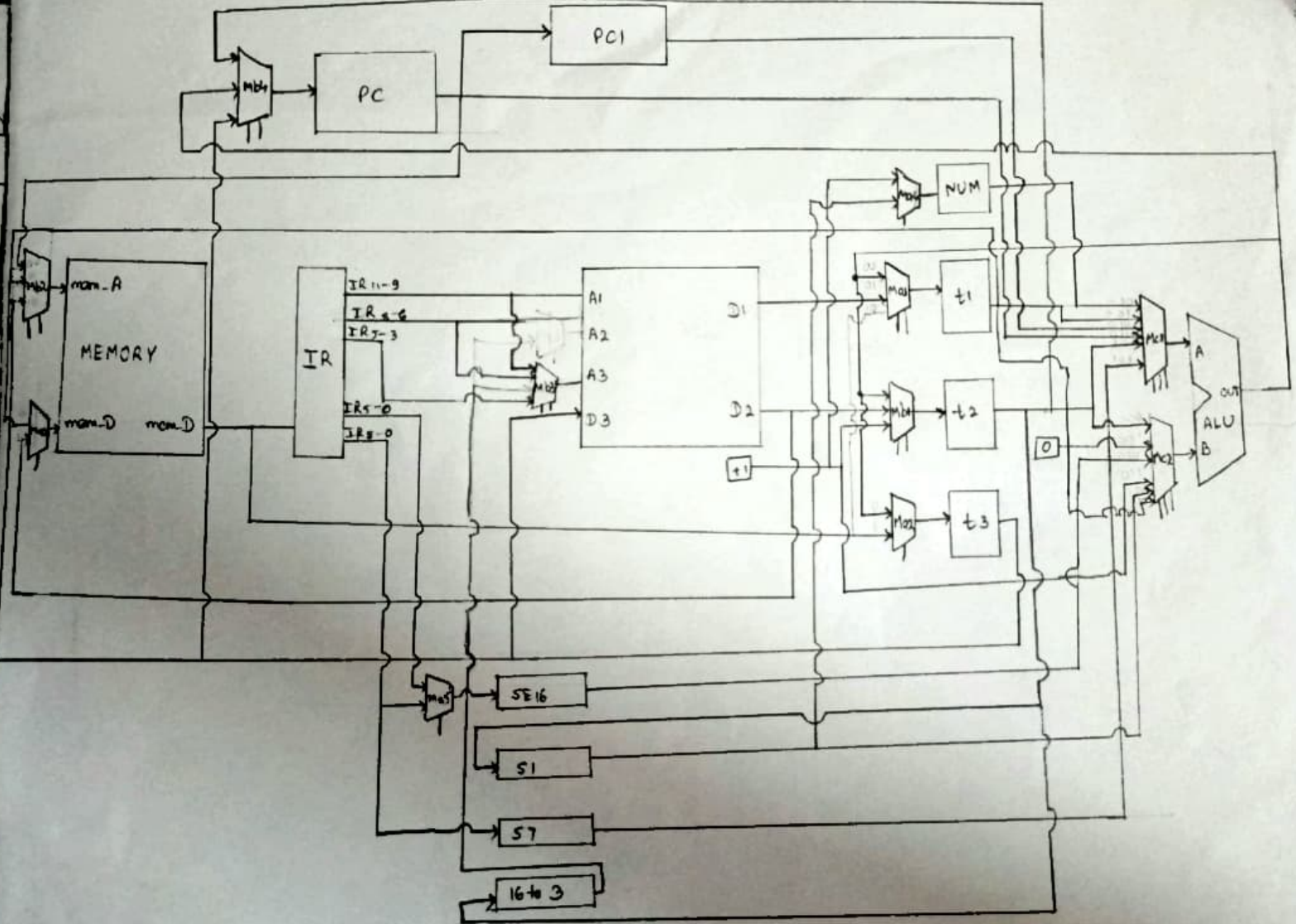

	R	W	Mem-0	Mem-1	RE-A2	RE-A3	PC	RW	T1	T2	T3	alu A	alu B	Z	C	SE16	NUM.
sa			00				01					011	011				
sb									1	00							
sc											0	000	000				
sd					1	10											
se																	
sf						00											
sg											0	100	010		0		
sh									10							0	
si											0	000	010		1	1	
sj									00			100	101				
sk									00	00		000	101				
sl	x	-															
sm												000	100				
sn												000	010		0		
so						01											
sp											0	101	001				
sq			10								1						
sr			10	0													
ss			01						10								
st																	
su			01	1													
sv							10				0	010	010		0		
sw							01				0	010	010		1		
sx											0	000	010		1		

4-11-11